



دانشگاه صنعتی امیر کبیر  
(پلی تکنیک تهران)

## گزارشکار آزمایشگاه معماری کامپیوتر – شماره ۸

عنوان آزمایش: بررسی ضرب کننده شیفتر و جمع

نام و نام خانوادگی گردآورندگان: حسنا اویار حسینی و پویا محمدی


استاد آزمایشگاه: جناب آقای مهندس عاروان

تاریخ آزمایش: ۱۴۰۰/۹/۳

## آزمایش (۱)

نام آزمایش: پیاده سازی و بررسی ضرب کننده شیفت و جمع


**شرح آزمایش:** در این آزمایش یک ضرب کننده شیفت و جمع ۴ بیت پیاده سازی و تست شده است. اساس کار این ضرب کننده به این صورت است که ابتدا به سمت راست ترین رقم عدد دوم (B) نگاه می شود و اگر صفر بود خروجی صرفاً یک واحد به سمت راست شیفت پیدا میکند و اگر ۱ بود مقدار فعلی خروجی را یکبار با عدد اول جمع میزند و سپس حاصل را یک واحد به راست شیفت می دهد، و این کار را تا جایی ادامه می دهیم تا تمام بیت های B یکبار پیمایش شوند. لازم به ذکر است که برای خروجی نیاز به  $2n$  بیت داریم که  $n$  بیت سمت چپ آن را در ثبات جدیدی به نام Q، و  $n$  بیت سمت راست را در بخش خالی شده B قرار می دهیم (زیرا در هر مرحله که B یکی شیفت میابد و یک بیت از آن خالی میشود یک بیت به خروجی نهایی اضافه میشود) در واقع خروجی Q:B خواهد بود. در ادامه فلوچارت این ضرب کننده را مشاهده میکنید:

 

شکل ۱ - فلوچارت

برای پیاده سازی این جمع کننده مدار را به چند ماژول اصلی تقسیم میکنیم و همانند شکل ۲ آن ها را به هم مرتبط میسازیم :

۱- controller - ۲ multiplicand - ۳ multiplier - ۴ جمع کننده.

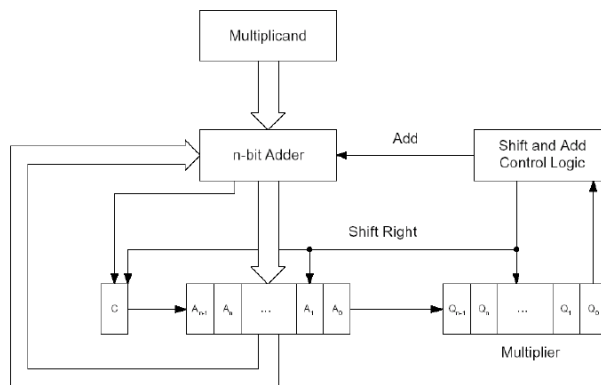

شکل ۲ - مدار سطح بالا


در ادامه به توضیح عملکرد و پیاده سازی هر بخش می پردازیم:

۱- Controller: Controller وظیفه کنترل ماژول های دیگر و تعیین عملیات لازم در هر مرحله را دارد. کنترلر در واقع یک ماشین حالت است که با هر کلاک با توجه به ورودی ها، state و خروجی های آن عوض میشود. ورودی ها و خروجی های این ماژول به شکل زیر می باشد:

| خروجی ها  |                      | ورودی ها                    |       |
|-----------|----------------------|-----------------------------|-------|
| SHIFT_cmd | دستور شیفت به راست   | ریست                        | reset |
| ADD_cmd   | دستور جمع            | کلاک                        | clk   |
| LOAD_cmd  | دستور لود کردن اعداد | شروع عملیات ضرب             | START |
| STOP      | پایان عملیات ضرب     | کم ارزش ترین رقم multiplier | LSB   |

در ادامه باتوجه به شکل ۳ به بررسی حالت های مختلف میپردازیم:

- a. کنترلر در ابتدا در حالت IDLE می باشد و خروجی stop صفر می باشد، کار آن زمانی شروع میشود که سیگنال START را دریافت می کند و به حالت INIT تغییر وضعیت می دهد، در این زمان خروجی stop صفر شده و سیگنال خروجی LOAD\_cmd فعال میشود که باعث میشود اطلاعات در ماژول های دیگر لود شود.
- b. سپس کنترلر از وضعیت INIT به TEST تغییر میکند.
- c. در مرحله بعد با توجه به مقدار LSB (که در واقع م ارزش ترین رقم multiplier می باشد) تصمیم میگیرد که به کدام حالت برود:
  - c.1) اگر  $LSB = 1$  باشد همانطور که در فلوچارت توضیح داده شد خروجی باید با multiplicand جمع شود و سپس مرحله بعد یعنی شیفت اتفاق بیافتد پس فعلا حالت کنترلر به ADD تغییر میکند و خروجی ADD\_cmd فعال میشود.
  - c.2) اگر  $LSB = 0$  باشد نیاز به جمع نیست و مستقیم وارد حالت SHIFT میشویم.
- d. اگر در وضعیت ADD قرار داشته باشیم ( یعنی c.1 رخ داده باشد) در این مرحله کنترلر به SHIFT تغییر وضعیت می دهد.
- e. هنگامی که در وضعیت SHIFT قرار داریم SHIFT\_cmd فعال شده و به count یک واحد اضافه میشود سپس بررسی میشود اگر count برابر با n شده باشد (یعنی الگوریتم بر روی تمام بیت ها انجام شده و عملیات ضرب پایان یافته) پس به وضعیت IDLE میرویم و خروجی stop فعال میشود، در غیر این صورت به حالت TEST برمیگردیم تا الگوریتم بر روی بیت های باقی مانده هم انجام شود.

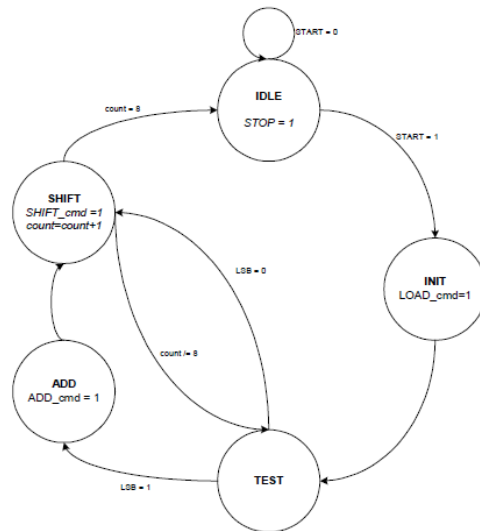

شکل ۳ - دیاگرام حالت کنترلر

۲- Multiplicand: Multiplicand یا همان عدد اول در ضرب را کافیسست در یک ثبات ذخیره کنیم و در مواقع مورد نیاز (زمانی که میخواهیم خروجی را با آن جمع بزنیم) این عدد را از ثبات بخوانیم. برای پیاده سازی نیز کافیسست به کمک ۴ DFF یک ثبات بسازیم. DFF را همان طور که در جلسات قبل پیاده سازی کرده بودیم به صورت behavioral تشکیل میدهم، سپس برای کنار هم قرار دادن آنها از قطعه کد زیر استفاده میکنیم:

```
DFFs: for i in 3 downto 0 generate
    DFFReg: DFF port map (reset, LOAD_cmd, A_in(i), RA(i));
end generate;
```

توضیح دستور generate:

دستور for ...generate معمولاً برای ساخت آرایه ای از component ها استفاده می شود. برای مثال در مورد قطعه کد بالا ما به کمک generate ، ۴ DFF را که ورودی و خروجی هر کدام یک بیت از آرایه ورودی و خروجی است را ساخته ایم و در کنار هم نگهداری میکنیم.

- سینتکس generate به صورت زیر می باشد:

```
label: for parameter in range generate
    concurrent statements
end generate label;
```

۳- Multiplier: بلوک Multiplier/Result مقدار multiplier و همچنین خروجی adder را در یک ثبات ۹ بیتی ذخیره میکند و در هنگام نیاز تغییرات را بر روی آن اعمال میکند و در واقع نتیجه نهایی ضرب در این ثبات قرار خواهد گرفت. این طراحی که multiplier و خروجی جمع کننده را در کنار هم قرار داده ایم کمک میکند تا با شیفت این ثبات، هم ارزش عددی که در نیمه پر ارزش تر ثبات قرار



توضیح بیشتر در رابطه با ورودی ها و خروجی ها:

LSB برای تعیین state مرحله بعدی به کنترل کننده برگشت داده می شود، در حالی که RB به عنوان ورودی به جمع کننده داده می شود تا با multiplicand جمع شود. RC نتیجه ضرب نهایی است و تنها زمانی معتبر تلقی می شود که کنترلر سیگنال STOP را فعال کند.

فعالیت هایی که در multiplier انجام میشود:

- هنگامی که ورودی LOAD\_cmd که از کنترلر دریافت میشود، فعال باشد مقدار multiplier در بیت های کم ارزش ثبات ذخیره میشود و بقیه بیت ها صفر میشوند.

```
temp_register (8 downto 4) <= (others => '0');  
temp_register(3 downto 0) <= B_in; -- load B_in into register
```

- اگر در Result/Multiplier ورودی SHIFT\_cmd یک باشد و ADD\_cmd صفر باشد، ثبات به سمت راست شیفت \* داده می شود.

```
temp_register <= '0' & temp_register (8 downto 1);
```


- اگر هر دو بیت ADD\_cmd, SHIFT\_cmd یک باشند ابتدا بیت ۴ تا ۷ ثبات به جمع کننده منتقل میشود و با multiplicand جمع میشود و حاصل دوباره روی بیت ۴ تا ۷ ذخیره میشود و سپس کل ثبات به راست شیفت \* داده میشود.

```
temp_register <= '0' & C_out & Add_out & temp_register (3downto 1);
```

- \* عملیات شیفت به کمک مقدار دهی دوباره آرایه temp\_register با مقدار شیفت یافته انجام شده است.

۴- جمع کننده: برای جمع کردن multiplicand و نیمه پردازش جواب نهایی از یک جمع کننده ۴ بیت باید استفاده کنیم که ما در اینجا از 4bit-RCA استفاده کرده ایم که آن را به کمک ۴ FA و دستور generate ساخته ایم.

در نهایت مدار توصیف شده به صورت زیر خواهد بود:

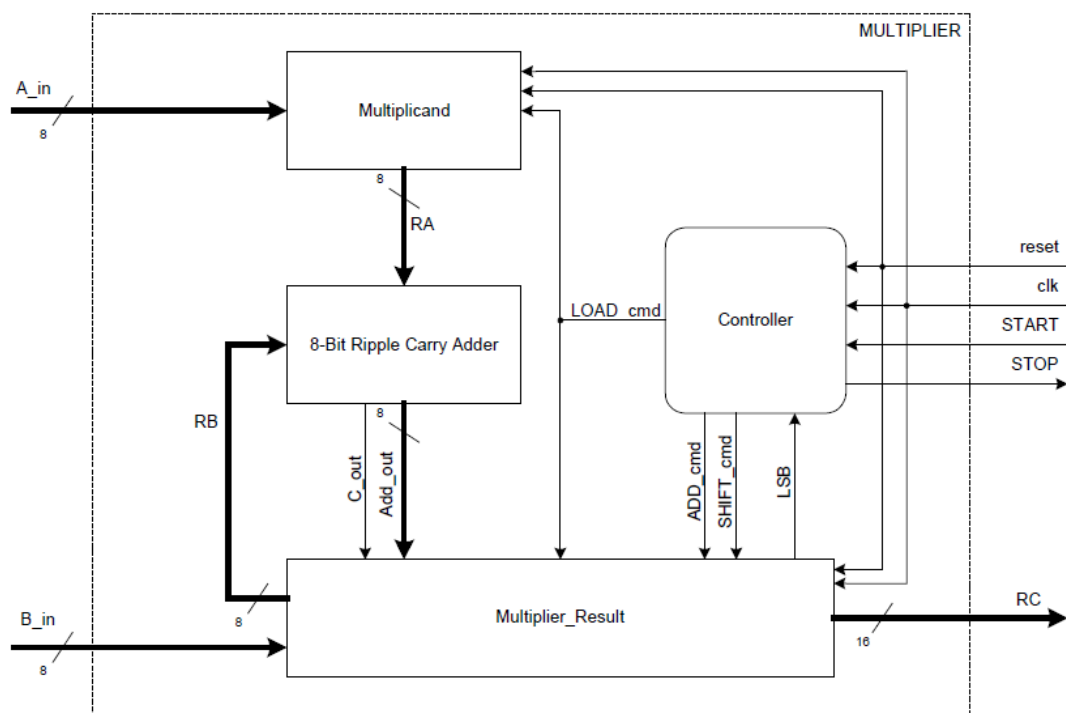


شکل ۵ - مدار نهایی

### نتایج شبیه سازی:

در این شبیه سازی برای بررسی نتایج تمام حالات ممکن ضرب دو عدد ۴ بیتی در تست بنچ آورده شده است ولی با توجه به اینکه نمودار خروجی تا ۱۰۰۰ ns را نمایش میدهد میتوانیم حاصل ضرب اعداد زیر را در خروجی مشاهده می کنیم:

| multiplicand | multiplier | result   |
|--------------|------------|----------|
| 0000         | 1111       | 00000000 |
| 0001         | 1110       | 00001110 |
| 0010         | 1101       | ۰۰۰۱۱۰۱۰ |

خروجی شبیه سازی را در ادامه مشاهده میکنید:

 

شکل ۶ - خروجی شبیه سازی