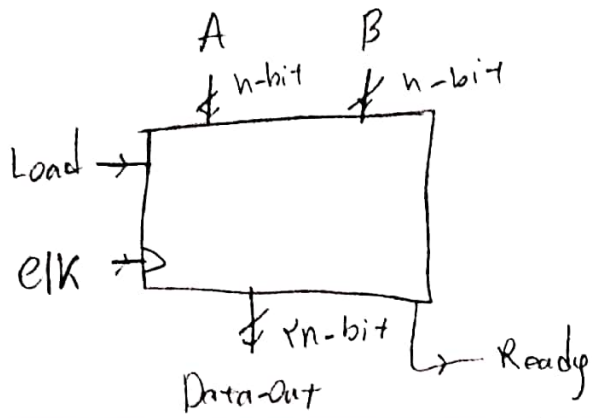



Shift Add Multiplier



Load = 1 : به حساب انجام می شود
 فقط داده A و B خوانده می شود : Ready = 0
 Data-out = 0

زمانی که Load = 0 در هر امداد محاسبات انجام می شود
 زمانی که محاسبات تمام شود Ready = 1 خواهد بود

مدار داخلی

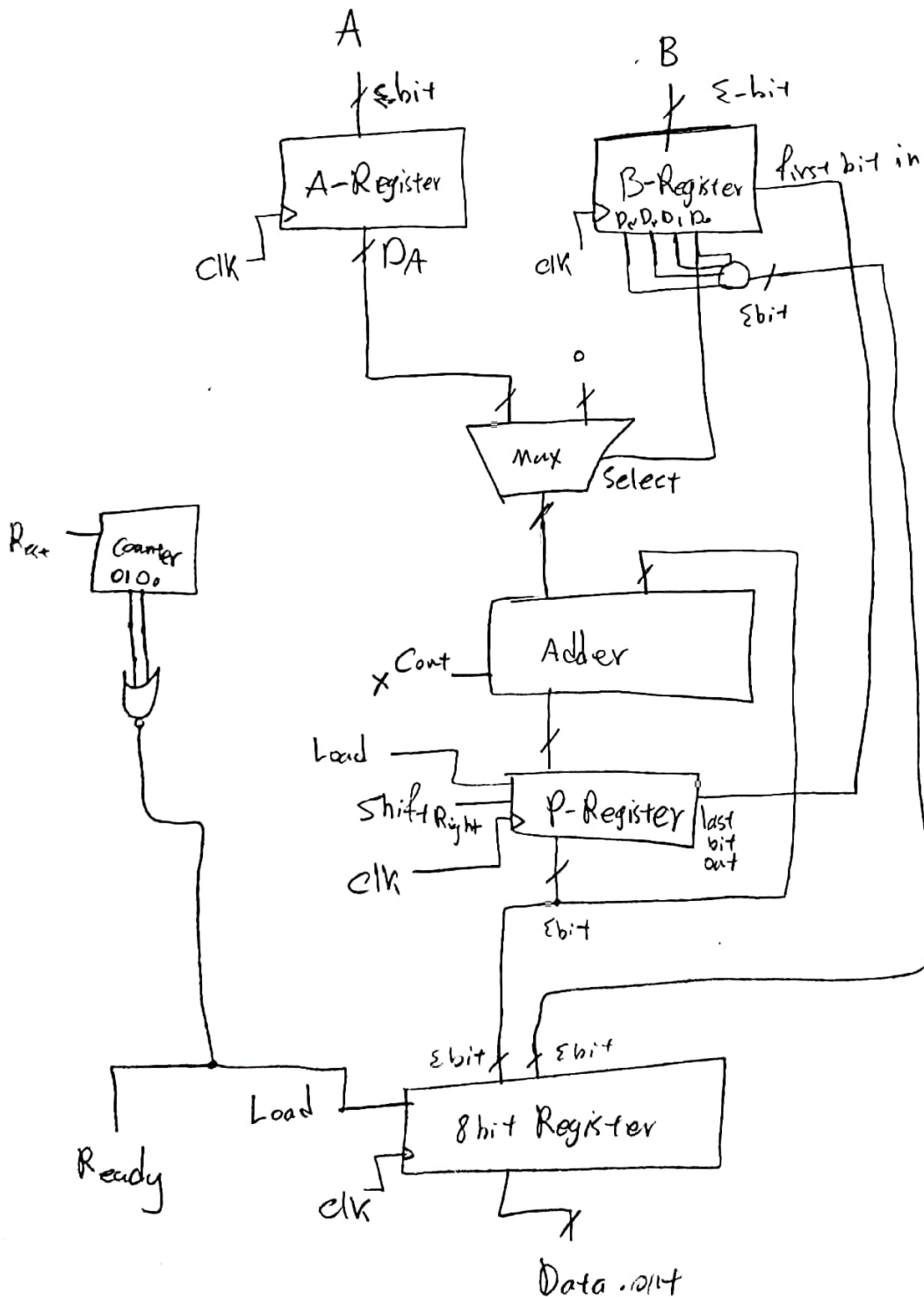

خروجی P.B حافظه

منابع جمع و شیب

